

디지털논리회로설계 2 – Term Project

“꿈을 가지십시오. 그리고 정열적이고 명예롭게 이루십시오.”

Factorial computation system

2023. 11. 30.

Changelogs

[illegible]

Table of Contents

디지털논리회로설계 2 – Term Project.....	1
Changelogs	2
Table of Contents	3
1. Overview	4
2. Feature summary.....	4
2.1. Factorial.....	4
3. System overview	5
4. Factorial core	8
4.1. Features	8
4.2. Pin description.....	9
4.3. Register description.....	10
4.4. Functional description	12
5. BUS.....	13
5.1. Features	13
5.2. Pin description.....	14
5.3. Functional description	15
6. Memory (RAM).....	16
6.1. Features	16
6.2. Pin description.....	17
6.3. Functional description	17
7. Top	18
7.1. Features	18
7.2. Pin description.....	19
8. Report outline.....	20
9. Grading	21
10. Submission	23

1. Overview

본 문서는 2023 학년도 2 학기 디지털논리회로 2 과목에서 학생들이 설계 및 구현해야 할 프로젝트의 주제, 사양 등을 기술한다. 학생들은 이 문서를 자세히 읽고 이해한 후 프로젝트를 수행하도록 한다.

이번 프로젝트의 주제는 “Factorial computation system”이다. 이 시스템은 factorial 연산을 사용자가 원하는 대로 수행한다.

구체적인 설계 사양은 업데이트될 수 있습니다. 업데이트될 때마다 공지사항에 공지할 테니 확인하기 바랍니다.

참고사항: Port/module 이름은 “Courier New” font 를 사용하며 register 이름은 *Italic font* 를 사용한다.

2. Feature summary

2.1. Factorial

- Operand $n = 0, 1, 2, 3, \dots, 2^{31} - 1$ 일 때 $n!$ 의 계산을 수행한다 (즉, n 의 범위는 32bits signed integer 의 양수 표현 범위와 같다)
- Factorial core 는 내부의 multiplier 를 통해 64bits X 64bits 의 곱셈을 수행하여 128bits 결과를 생성한다. 128bits 의 곱셈 결과는 high 64 bits, low 64 bits 로 나누어 *result_h*, *result_l*에 각각 저장된다.
- Factorial 연산은 *operand*와 *result_l*을 곱하여 수행하도록 한다. 단, *result_l* == 64'd0 인 경우 *operand*와 *result_h*를 곱하도록 한다.
- 매 곱셈이 수행된 후에는 *operand*가 1 이 될 때까지 1 씩 감소하며, *operand*가 1 이 되면 더 이상 곱셈을 수행하지 않고 연산을 종료한다. (즉, *operand*가 2 일때 까지만 곱셈을 한다)

3. System overview

Figure 1 은 구현할 시스템의 블록 다이어그램이다. 본 시스템은 Factorial core, BUS, Memory 로 구성되고 testbench 를 이용하여 시스템의 동작을 제어한다. Factorial core 는 BUS 를 통해 접근할 수 있는 register 집합 (*opstart*, *opclear*, *opdone*, *intrEn*, *operand*, *result_h*, *result_l*)을 가지고 있다. Factorial core 는 이 register 집합을 통해 외부 모듈과 데이터를 주고받을 수 있다. Factorial core 의 각 register 별 기능과 register address map 은 뒤의 자세한 내용을 참고한다.

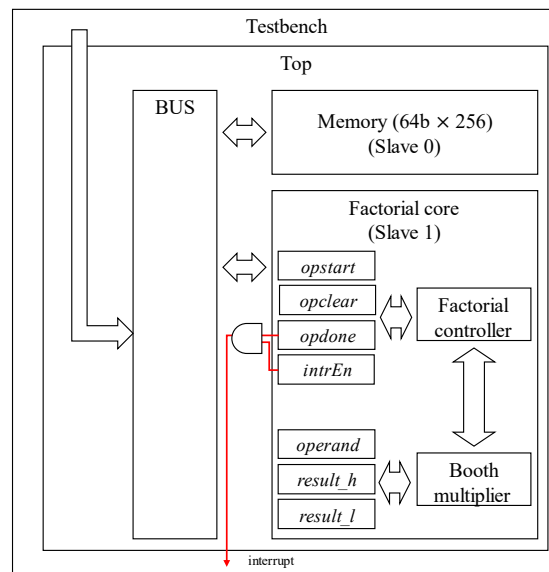


Figure 1. System overview

본 시스템이 시작하면 testbench 는 BUS 를 통해 Factorial core 에 접근하여 register read/write 를 수행한다. 예를 들어 연산을 시작하기 위해서는 testbench 가 *operand* 에 피연산자를, *opstart*[0]에 1 을 순서대로 write 해야 한다. 만약 testbench 가 interrupt 사용을 원하면 *opstart*[0]에 1 을 write 하기 전 *intrEn*[0]에 1 을 write 해야 한다. 연산 종료 후에는 *opclear*[0]에 1 을 write 하여 Factorial core 를 초기화한다.

아래 내용은 시스템 수행 순서를 자세히 나타낸 것이다. 각 모듈의 pin 에 대해서는 5.2, 6.2 장을, register 의 이름과 기능은 4.3 장을 참조하도록 한다.

1. Testbench 는 Factorial core 의 *operand*에 factorial 의 피연산자를 write 한다.
 - ✓ 이때 *operand* register 에는 음수 혹은 $2^{31} - 1$ 을 초과하는 값은 들어오지 않는다고 가정한다.
2. Testbench 는 *intrEn*[0]을 통해 interrupt 사용 여부를 결정한다. Interrupt 를 사용하는 경우 1, 사용하지 않는 경우 0 을 write 한다.
 - ✓ *intrEn*[0] == 1'b1 인 경우에만 interrupt 가 발생한다.

3. Testbench 는 `opstart[0]`에 1 을 write 하여 Factorial core 의 연산을 시작한다.
4. Testbench 는 interrupt 사용 여부에 따라 다음 두가지 방법 중 하나로 연산 진행 상황을 파악한다.
 - ✓ Interrupt 를 사용하는 경우 – Interrupt
 - Testbench 는 `interrupt` 신호가 발생할 때까지 대기한다.
 - ✓ Interrupt 를 사용하지 않는 경우 – Polling
 - 연산이 종료될 때까지 매 사이클 `opdone` 을 읽는다. Testbench 는 core 의 동작이 완료될 때까지 `opdone` 이외의 register 에 접근하지 않는다.
 - `opdone[1:0] == 2'b00`: 연산 대기
 - `opdone[1:0] == 2'b10`: 연산 시작
 - `opdone[1:0] == 2'b11`: 연산 완료
 - `opdone[31:2]`: don't care
5. Factorial core 는 `opstart[0]`이 1 이 되면 연산을 수행한다. 연산을 시작할 때 다음과 같은 동작이 수행된다.
 - ✓ (0! 에 대한 예외) 만약 `operand` 의 값이 0 이면 곱셈을 수행하지 않고 바로 `result_h = 64'd0`, `result_l = 64'd1`, `opdone[1:0] = 2'b11` 로 만들어 연산을 종료한다.
 - ✓ `operand` 의 값과 `result_l` 의 값을 곱함으로써 (단, `result_l == 64'd0` 인 경우 `result_h` 의 값을 곱한다) factorial 연산을 수행한다. 곱셈 연산은 booth multiplier 를 통해 수행된다. 곱셈의 결과 128bits 중 상위 64bits 는 `result_h` 에, 하위 64bits 는 `result_l` 에 저장한다. 곱셈이 한번 끝날 때 마다 `operand` 의 값은 1 이 될 때까지 1 씩 감소하며, `operand` 가 1 이 되면 더 이상 곱셈을 수행하지 않고 연산을 종료한다. (즉, `operand` 가 2 일때 까지만 곱셈을 한다)
 - ✓ 연산을 진행하는 상태를 나타내기 위하여 `opdone[1]`에 1 을 write 한다.
6. Factorial core 는 `operand` register 의 값이 1 이 되면 더 이상 곱셈을 하지 않고 연산을 완료하며, 연산이 완료될 때 다음과 동작을 수행한다.
 - ✓ `opdone[0]`에 1 을 write 하여 연산 종료를 나타낸다.
 - ✓ `intrEn[0] == 1` 인 경우 `opdone[0]`과 `intrEn[0]`이 AND 연산되어 `interrupt` 가 발생한다

 


Figure 2. interrupt signal

7. Testbench 는 연산이 종료되면 (`interrupt == 1'b1` 혹은 `opdone[1:0] == 2'b11`)일 때 Factorial core 의 `result_l`, `result_h` 를 읽는다.
 - ✓ Testbench 는 bus 를 통해 한 번에 하나의 address 에서만 값을 읽을 수 있으므로 총 2 회에 걸쳐 값을 읽도록 한다.

8. Testbench 는 7 번 과정을 통해 읽은 factorial 계산 결과를 Memory 에 쓴다. 주소는 Testbench 가 Memory 의 address range 내에서 임의의 주소를 지정한다.
 - ✓ 이때 각 주소는 겹치지 않도록 하여 계산 결과가 overwrite 되지 않도록 유의한다.
9. Testbench 는 다음 연산을 수행할 수 있도록 Factorial core 를 초기화한다. 이때 초기화는 다음 방법으로 수행한다.
 - ✓ Testbench 가 Factorial core 의 *opclear[0]*에 1 을 써 Factorial core 내의 *opclear*, *intrEn*, *operand* 를 제외한 나머지 register 값을 초기화 한다.
 - ✓ *opclear* register 는 testbench 가 clear 이후 직접 0 을 쓴다. (즉, testbench 가 *opclear* 를 해제한다)
10. 1 에서 9 번까지의 과정을 필요에 따라 반복한다.
 - 단, 위에 작성된 testbench 의 동작은 예시이므로 설계에 따라 testbench 의 데이터 저장 순서 등 Top module 의 동작에 영향을 주지 않는 부분은 본 문서와 일치하지 않더라도 무방합니다.
 - 위 과정에서 memory read 등 specification 상 정의는 되어있으나 동작에 필요하지 않는 부분이 빠져 있습니다. 그러나 학생분들은 반드시 해당 부분도 정상적으로 동작하는지 검증하시기 바랍니다. 학생분의 testbench 에서는 생략되어 문제가 발생하지 않았다고 하더라도 채점 시 사용하는 testbench 에서 문제가 발생하는 경우 감점됩니다.

4. Factorial core

Factorial core 는 주어진 operand 의 값에 대해 factorial 연산을 수행하는 모듈이다.

4.1. Features

- Factorial 연산의 결과는 *result_h*, *result_l* 에 저장되어야 한다.
 - ✓ 각각 상위 64 bits, 하위 64 bits 를 저장한다.
- Operand 감산을 제외한 모든 산술 연산은 operator (예: 곱셈: *, 덧셈 +, 뺄셈 -, 나눗셈 /, 나머지 %)로 구현하면 안 된다. (논리 연산 등 다른 연산은 operator 를 사용해도 된다)
 - ✓ Operand 감산을 제외한 모든 덧셈 및 뺄셈은 adder 를 구현하여 이용하도록 한다.
 - ✓ 곱셈은 booth multiplier 를 이용한다. Radix 는 자유롭게 구현한다.
 - Radix 에 따른 가산점은 9 장을 참조한다.
- *opstart[0]*가 1 일 경우 *operand* 에 저장된 값을 이용해 연산을 시작한다.
 - ✓ Operand 는 32 bits signed binary number 의 양수 범위에서 주어진다고 가정한다.
 - ✓ 연산 시 *operand* register 의 값을 내부 register 에 복사하여 사용하거나 *operand* register 를 직접 이용할 수 있다. 어느 방법을 이용해도 최종 결과에는 영향을 주지 않는다.
- 연산을 시작할 때 *opdone[1]*에 1 을 쓴다.
- 연산이 끝날 경우 *opdone[0]*에 1 을 쓰고 대기한다.
- *intrEn[0]*이 1 일 경우 연산이 끝났을 때 *interrupt* 가 발생한다. *interrupt* 는 BUS 를 거치지 않고 Top module 을 통해 바로 testbench 와 연결된다.
- *opclear[0]* 가 1 일 경우 *opclear*, *intrEn*, *operand* 를 제외한 나머지 register 를 초기화 한다.
 - ✓ 연산 시작 전 혹은 연산 도중 *opclear[0]* 이 1 이 되는 상황은 가정하지 않는다.
 - ✓ Clear 이후 testbench 는 *opclear[0]*에 0 을 써 clear 동작을 마무리한다.
 - ✓ 자세한 register 의 동작과 기능은 4.3 을 참고
- Figure 3 은 Factorial core 의 schematic symbol 로 input/output port 의 이름과 bit width 를 나타낸다.

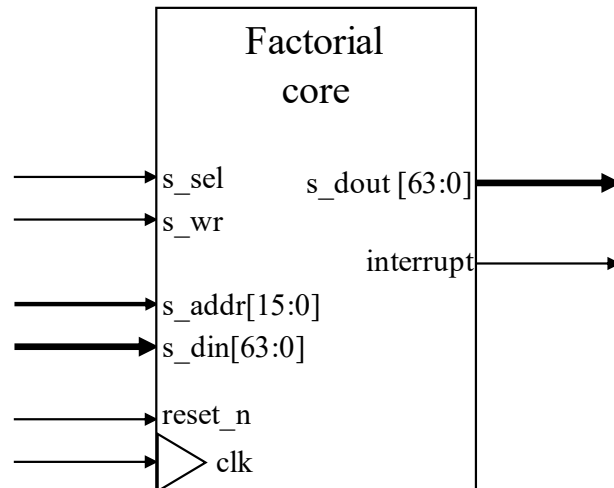


Figure 3. Schematic symbol of Factorial core

4.2. Pin description

- Module 명은 FactoCore 이다.
- Table 1 는 FactoCore 의 port 의 이름과 방향을 설명한다.
- Port 의 이름과 bit width 는 반드시 동일해야 한다.

Table 1. Pin description of FactoCore

Direction	Port name	Bit width	Description
Input	clk	1	Clock
	reset_n	1	Active low reset
	s_sel	1	(Slave interface) Select
	s_wr	1	(Slave interface) Write/read
	s_addr	16	(Slave interface) Address
	s_din	64	(Slave interface) Data input
Output	s_dout	64	(Slave interface) Data output
	interrupt	1	Interrupt out

4.3. Register description

- Table 2 는 Factorial core 내부의 register 를 설명한 것이다. Register 의 bit width 는 기본적으로 64 bits 이다.
- ✓ Register type 은 W(write)와 R(read)로 구별된다. W(write)의 경우, slave interface 를 통해 외부에서 해당 register 에 값을 write 할 수 있다. R(read)의 경우, slave interface 를 통해 외부에서 해당 register 의 값을 read 할 수 있다.
 - Testbench 는 W type register 을 읽지 않으며 R type register 에 값을 쓰지 않는다.
- ✓ Register 에서 사용되지 않는 bit 는 reserved 이다. 예를 들어 'opstart[63:1]가 reserved 이다'의 의미는 opstart register 의 [63:1] bits 에 쓰여진 값은 무시되며, read 된 값은 의미가 없음을 나타낸다.
- ✓ Default value 는 reset 이 되었을 때 초기 값을 의미한다. 0 이 아닌 경우가 있으므로 반드시 확인하도록 한다.

Table 2. Register description of FactoCore

Offset	Type	Bit width	Name	Description	Default value
0x00	W	64 bits	opstart	[0] bit 에 1 이 써지면 operand register 의 값을 이용해 연산을 시작한다. 연산 중 혹은 연산 완료 후 register 초기화 이전에 해당 register 의 [0]에 1 이 써지면 해당 값은 무시된다. [63:1] bits 는 reserved 이다.	64'd0
0x08	W	64 bits	opclear	해당 register 의 [0] bit 에 1 이 써지면 opclear, intrEn, operand 를 제외한 나머지 register 의 값이 default value 가 된다. opclear 를 통한 reset 은 clock 과 synchronous 하다. [63:1] bits 는 reserved 이다.	64'd0
0x10	R	64 bits	opdone	연산이 시작될 경우 [1] bit 에 1 을 써 동작을 수행하고 있음을 나타낸다. Core 의 연산이 완료되었을 경우 [0] bit 에 1 을 써 연산이 끝났음을 기록한다. [63:2] bits 는 reserved 이다.	64'd0
0x18	W	64 bits	intrEn	연산이 종료되었을 때 interrupt 신호를 발생시키기 위해 사용한다. intrEn[0] ==	64'd0

				1 인 경우에만 interrupt 가 발생한다. [63:1] bits 는 reserved 이다.	
0x20	W	64 bits	<i>operand</i>	Factorial 연산의 피연산자를 나타낸다. 예를 들어 7!을 수행하고 싶은 경우 operand 에 7 을 저장한다. 즉, 32 bits signed number 를 저장한다. [63:32] bits 는 reserved 이다.	64'd0
0x28	R	64 bits	<i>result_h</i>	Factorial 연산 결과를 저장한다. 곱셈 결과의 상위 64bits 를 저장한다.	64'd0
0x30	R	64 bits	<i>result_l</i>	Factorial 연산 결과를 저장한다. 곱셈 결과의 하위 64bits 를 저장한다.	64'd1

4.4. Functional description

Factorial core 는 BUS 와 연결된 slave component 이다. BUS 와 연결된 master (testbench)는 Factorial core 의 slave interface (`s_sel`, `s_wr`, `s_addr`, `s_din`)를 통하여 Factorial core 의 내부 동작을 제어한다. Master 는 slave interface 를 통하여 Factorial core 에 포함된 register 에 미리 정의된 값을 써 제어한다. 예를 들어, `opstart[0]`에 1 을 써넣어 연산을 시작할 수 있다. 각각의 register 들은 offset 이 할당되어 있으며 register 의 bit 위치마다의 값에 따라서 모듈의 동작을 제어한다.

Offset 은 기준 주소(base address)와 목표 주소(target address)의 차이를 지칭할 때 쓰는 단어이다. Factorial core 의 기준 주소가 0x7000 이며 Factorial core 의 `result_l` register 주소가 0x7030 이다. 그러면 offset 은 0x0030 이 된다. 여기서 offset 의 하위 3bits 는 byte addressing 을 위한 주소로, 하위 3bits 는 어떤 값이 들어오더라도 데이터 시작 위치에는 영향을 주지 않는다. 즉, 0x7035 에 접근하더라도 0x7030 에 접근한 것과 동일하게 `result_l` 을 읽을 수 있다. 만약, Factorial core 의 register offset 을 넘어가는 주소가 입력될 경우 Factorial core 는 해당 입력을 무시한다.

Factorial core 의 slave interface 는 `s_addr` 를 이용해 offset 을 계산한다. Offset 과 `s_wr` 를 이용해 register 에 `s_din` 데이터를 write 하거나 register 값을 `s_dout` 으로 내보낸다. `s_wr` 이 0 일 경우 register read 를, `s_wr` 이 1 일 경우 register write 를 한다.

Factorial core 의 `opstart[0]`에 1 이 write 될 경우 동작 순서는 다음과 같다

1. 모듈이 작동중임을 표시하기 위해 `opdone[1]`에 1 을 쓴다.
2. `operand`의 값을 읽는다. `operand`의 값이 $2^{31} - 1$ 을 넘어가는 경우는 없다 가정한다.
3. `operand`의 값에 따라 factorial 연산을 수행한다.
 - ✓ (0! 에 대한 예외) 만약 `operand`의 값이 0 이면 곱셈을 수행하지 않고 바로 `result_h = 64'd0`, `result_l = 64'd1`, `opdone[1:0] = 2'b11` 로 만들어 연산을 종료한다.
 - ✓ `operand` register 의 값과 `result_l` 의 값을 곱함으로써 (단, `result_l == 64'd0` 인 경우 `result_h`의 값을 곱한다) factorial 연산을 수행한다. 곱셈 연산은 booth multiplier 를 통해 수행된다. 곱셈의 결과 128bits 중 상위 64bits 는 `result_h` 에, 하위 64bits 는 `result_l` 에 저장한다. 곱셈이 한번 끝날 때 마다 `operand` register 의 값은 1 이 될 때까지 1 씩 감소한다.
 - ✓ `operand` register 의 값이 1 이 되면 더 이상 곱셈을 수행하지 않는다. 즉, `operand`가 1 인 경우에는 `result_h`와 `result_l`의 값이 더 이상 바뀌지 않는다.
4. 앞선 과정을 통해 factorial 연산이 완료되었을 때 `opdone[0]`에 1 을 쓴다.
 - ✓ `intrEn[0] == 1'b1` 이라면 이와 동시에 interrupt 가 발생한다.
5. 아래의 방법으로 Factorial core 가 초기화 되기 전까지 register 값을 유지한다. 초기화 전까지 master device 는 새로운 연산을 시작하도록 명령을 줄 수 없다.
 - ✓ `opclear[0]`가 1 이 될 경우 `opclear`, `intrEn`, `operand`를 제외한 나머지 register 값을 default value 로 초기화한다. Clear 이후에는 testbench 가 `opclear[0]`에 0 을 쓴다.

5. BUS

BUS 는 여러 component 들 간에 data 를 전송(transfer)할 수 있도록 연결해주는 component 이다. BUS 는 새로운 component 들을 추가하기가 쉬우며, 가격이 저렴한 특징을 가지고 있다.

5.1. Features

- BUS 는 1 개의 master interface 와 2 개의 slave interface 를 가지고 있다.
- Address 는 16 bits 이다.
- Data 는 64 bits 이다.
- Slave 0 (Memory)은 0x0000 ~ 0x07FF 사이의 address 를 memory map region 으로 가진다.
- Slave 1 (Factorial core)은 0x7000 ~ 0x71FF 사이의 address 를 memory map region 으로 가진다.
- Master device 가 slave 0 과 slave1 address area 이외의 주소에 접근하거나 `m_req` 가 0 인 경우 `s0_sel`, `s1_sel` 를 0 으로 바꾼다.
- ✓ 즉, 어떤 slave device 도 선택되지 않는다.
- Figure 4 은 BUS 의 schematic symbol 로 input/output port 의 이름과 bit width 를 나타낸다.
- 왼쪽은 master interface 를 나타내며, 오른쪽은 slave interface 를 나타낸다.

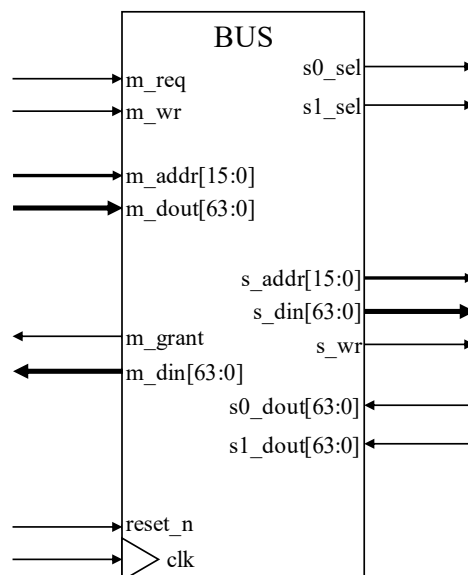


Figure 4. Schematic symbol of bus

5.2. Pin description

- Module 명은 BUS 이다.
- Table 3 은 BUS 의 pin 을 정리한 것이다.
- Port 의 이름과 bit width 는 반드시 동일해야 한다.
 - ✓ **Notice:** Master 에서 data-out 이 output pin 이지만, BUS 에서는 해당 data-out 을 받아야 하기 때문에 data-out 이 input pin 이 된다.
 - ✓ **Notice:** master 에서 data-in 이 input pin 이지만, BUS 에서는 data-in 이 output pin 이 된다. 이는 slave 에도 똑같이 적용된다.

Table 3. Pin description of BUS

Direction	Port name	Bit width	Description
Input	clk	1	Clock
	reset_n	1	Active low reset
	m_req	1	Master request
	m_wr	1	Master write/read
	m_addr	16	Master address
	m_dout	64	Master data output
	s0_dout	64	Slave 0 data out
	s1_dout	64	Slave 1 data out
Output	m_grant	1	Master grant
	m_din	64	Master data input
	s0_sel	1	Slave 0 select
	s1_sel	1	Slave 1 select
	s_addr	16	Slave address
	s_wr	1	Slave write/read
	s_din	64	Slave data input

5.3. Functional description

프로젝트에서 구현할 BUS 는 1 개의 master interface (Testbench)와 2 개의 slave interface (Factorial core, memory)로 구현되어 있다.

아래의 내용은 BUS 의 동작 순서이다. 이번 프로젝트는 master 가 1 개이므로 BUS 를 사용할 때 여러 개의 master 가 bus 를 요청하는 동작은 생략되어 있다.

1. Master 는 BUS 를 통해 slave 와 communication 하고자 할 때, request signal 인 `m_req` 신호를 1 로 바꿔 BUS 사용을 가능 여부를 확인한다.
2. BUS 는 master 가 bus 사용을 요청했을 때 master 에게 grant signal 인 `m_grant` 신호를 통해 BUS 사용을 허락한다. 다시 말해, `m_req` 는 master 가 BUS 에 대한 소유권을 요청하는 것이며, `m_grant` 신호는 BUS 가 master 에게 BUS 에 대한 소유권을 할당해주는 것이다.
3. Master 가 `m_grant` 신호를 받은 후에는 `m_addr` 신호를 통해 slave 의 memory map 에 따라 slave 와 communication 을 수행한다.
4. Master 의 communication 동작이 완료될 경우 `m_req` 신호를 0 으로 만들어 BUS 사용을 끝내며 BUS 는 `m_grant` 신호를 0 으로 만든다. 만약, Master 의 `m_req` 신호가 1 인 동안에는 `m_grant` 가 0 이 되지 않으며 communication 를 계속할 수 있다.

6. Memory (RAM)

RAM(random access memory)은 임의의 address 에 대해 data 를 읽고 쓰는 memory 를 의미한다. 이 프로젝트에서 지칭하는 memory 는 모두 RAM 을 의미한다.

6.1. Features

- Address 는 8 bits 이다.
- Memory 의 address 는 BUS 의 LSB(least significant bit)부터 address 를 받는다.
 - ✓ Memory 의 s_addr 의 LSB 는 BUS 의 s_addr 의 4 번째 비트와 일치한다. 다시 말해 Memory 의 s_addr 의 MSB 는 BUS 의 s_addr 의 8 번째 bit (s_addr[10])와 일치한다. 정리하면, memory 의 s_addr 은 BUS 의 s_addr[10:3] 과 같다.
- Data 는 64 bits 이다.
- Memory 는 내부에 256 개의 data 를 address 에 기반하여 저장한다.
- Figure 5 은 Memory 의 schematic symbol 로 input/output port 의 이름과 bit width 를 나타낸다.

 


Figure 5. Schematic symbol of memory

6.2. Pin description

- Module 명은 ram 이다.
- Table 4 은 ram 의 pin 을 정리한 것이다.
- Port 의 이름과 bit width 는 반드시 동일해야 한다.

Table 4. Pin description of ram

Direction	Port name	Bit width	Description
Input	clk	1	Clock
	cen	1	Chip enable
	wen	1	Write enable
	s_addr	8	Address
	s_din	64	Data in
Output	s_dout	64	Data out

6.3. Functional description

Memory 모듈의 동작은 아래와 같다

- cen 과 wen 이 모두 1 이면 address (s_addr) 가 가리키는 memory 에 s_din 을 write 한다. 이때 s_dout 은 0 을 출력한다.
- cen 이 1 이고, wen 이 0 이면, address (s_addr) 가 가리키는 memory 의 값을 s_dout 에 write 한다. cen 이 0 이면, s_dout 은 0 이 된다.

7. Top

Top 모듈은 BUS, Factorial core 와 Memory 를 instance 하여 연결한 모듈이다. Top 모듈의 input port 를 이용해 Top 모듈 내에 있는 BUS 의 master port 에 접근이 가능하다. Top 은 memory mapped I/O 방식을 사용하여 외부(testbench)에서 주소를 통해 Top 모듈의 slave (Factorial core, Memory) device 에 접근이 가능하다. 또한 Top 은 내부의 Factorial core 에 직결된 `interrupt` 를 통해 core 의 동작 상태를 testbench 에 전달할 수 있다.

7.1. Features

Figure 6.는 Top 모듈의 schematic symbol 이다. BUS 의 master interface 가 input/output port 를 통해 연결되어 있다. 즉, BUS 의 master pin 들은 Top module 을 통해 testbench 가 접근하게 된다. Factorial core 의 `interrupt` pin 이 Top 의 `interrupt` port 와 바로 연결되어 있다. Top 모듈 내의 memory map 은 Table 5 과 같다.

 


Figure 6. Schematic symbol of Top

Address region	Component
0x0000 - 0x07FF (0b 0000 0000 0000 0000 ~ 0b 0000 0111 1111 1111)	Memory
0x7000 - 0x71FF (0b 0111 0000 0000 0000 ~ 0b 0111 0001 1111 1111)	Factorial core

Table 5. Memory map

7.2. Pin description

- Module명은 `Top`이다.
- Table 6. Pin description of `Top`는 `Top`의 port의 이름과 방향을 설명한다.
- `Top`의 port들은 하위 module들의 pin을 그대로 port로 연결한 것이다.
 - ✓ `Top`의 `m_*` port들은 BUS의 master interface port와 이름 및 기능이 동일하다. 동작에 관해서는 5.3을 참조하도록 한다.
 - ✓ `Top`의 interrupt port는 Factorial core의 interrupt port와 이름 및 기능이 동일하다. 동작에 관해서는 4.4를 참조하도록 한다.
- Port의 이름과 bit width는 반드시 동일해야 한다.

Table 6. Pin description of `Top`

Direction	Port name	Bit width	Description
Input	<code>clk</code>	1	Clock
	<code>reset_n</code>	1	Active low reset
	<code>m_req</code>	1	Master request
	<code>m_wr</code>	1	Master write/read
	<code>m_addr</code>	16	Master address
	<code>m_dout</code>	64	Master data output
Output	<code>m_grant</code>	1	Master grant
	<code>m_din</code>	64	Master data in
	<code>interrupt</code>	1	Factorial core interrupt

8. Report outline

➤ 제안서

- ✓ 발표: PowerPoint 로 발표 희망자에 한해 10 분 분량으로 작성
- ✓ 보고서: 최소한 다음의 내용들이 포함되어야 하며 그 외의 것을 추가하는 것은 자유다.
 - 과제제목
 - 과제목표
 - 일정
 - 각 모듈 별 구현 방법 (state transition diagram 및 내부 register map 등) 기술
 - 예상되는 문제점
 - 검증전략
 - 구현 방법이 아님에 유의 (구현 방법 작성시 감점)

➤ 결과보고

- ✓ 보고서: 최소한 다음의 내용들이 포함되어야 하며 그 외의 것을 추가하는 것은 자유다.
 - Introduction
 - 일정 및 계획을 포함할 것
 - Project specification
 - Design details
 - Design verification strategy and results
 - Conclusion
 - 과제 완료 후 기대되는 학습효과를 포함할 것.
- ✓ 보고서의 ideal 한 양식은 논문의 형태입니다. (공지사항에 양식 업로드 예정)

9. Grading

➤ Scoring criteria

- ✓ 제안서: 20%
- ✓ Testbench: 40%
 - BUS: 15%
 - Memory: 15%
 - Factorial core: 30%
 - Top: 40%
- ✓ 결과보고서: 40%
- ✓ Testbench 이용 결과 검증
 - 20 개의 testbench 를 이용하여 결과 검증
 - Testbench 내용은 미공개

➤ Reason of score deduction

- ✓ 파일 이름에 한글이 포함된 경우 감점
- ✓ Verilog code 파일 (.v) 내용에 한글이 포함된 경우 감점
- ✓ 제출 형식(파일명 등)을 지키지 않을 경우 감점
- ✓ Compile 불가시 사유에 따라 차등적으로 감점
- ✓ 상기 사유 이외에도 교수/조교 판단 하에 필요하다면 감점이 이루어질 수 있음

➤ Design and implementation bonus

- ✓ Faster booth multiplication
 - Radix-4 : +1
 - Radix-16 : +2
 - 이외 더 큰 Radix 를 사용해도 무방하나 가산점은 +2 점까지만 부여함
- ✓ Smallest area bonus
 - 같은 radix 의 booth multiplier 로 구현한 학생들의 결과물과 비교하여 각 radix 별 area 낮은 순으로 상위 k 명에게 보너스 점수를 차등적으로 부여 (5 점, 4 점, ..., 1 점)
 - $k = \min(5, \text{ceil}(\text{같은 radix로 제출한 인원} / 20))$
- ✓ Highest throughput bonus
 - Throughput = Maximum clock frequency * Output per clock cycle
 - 가장 throughput 이 높은 상위 5 명에게 보너스 점수를 차등적으로 부여 (5 점, 4 점, ..., 1 점)
 - Throughput bonus 를 받기 위해서는 결과 보고서에 최소 다음 두 사항을 작성해야 함
 - Time Quest Timing Analyzer 의 Maximum frequency report
 - 본인이 구현한 Factorial core 의 clock cycle 당 output 데이터 개수와 그 이유
 - Throughput 의 기준이 되는 data 는 차후 KLAS 공지사항에 업로드 예정
 - Throughput bonus 를 받기를 원하지 않는다면 위 사항을 작성하지 않아도 괜찮으나 허위로 작성하는 경우 프로젝트 점수에서 5 점을 감점함

➤ Presentation bonus

✓ 제안서 발표 (완료)

- 발표 희망자는 조교에게 메일 보낼 것 (선착순 3 명)
- 이메일: kdsh5800+dlc2_project@gmail.com
- 신청 기한: 2023 년 11 월 12 일까지
- 발표일: 2023 년 11 월 16 일 목요일 수업시간 중

[주의] 발표하기로 한 학생이 특별한 사유 없이 불참한 경우 전체 점수 감점 등의 불이익 발생할 수 있음. 만약 완성하지 못했더라도 가능한한 자료를 만들어 발표를 진행하시기 바랍니다.

10. Submission

- Issue date: 2023 년 11 월 07 일 화요일 (10 주차 화요일)
- 과제 제안서 제출 (완료)
 - ✓ Due date: 2023 년 11 월 16 일 목요일 23:59 (11 주차 수업 전까지 제출)
 - ✓ Late submission: 2023 년 11 월 17 일 금요일 23:59
 - ✓ 컴퓨터공학기초실험 2 수강자는 실습 수업의 과제 제출 란에 제출
 - ✓ 미수강자는 디지털논리회로 2 과목의 과제 제출 란에 제출
 - ✓ 파일명: Proposal_(분반)_(학번).pdf
- 최종 결과 제출
 - ✓ Due date: 2023 년 12 월 06 일 수요일 23:59 (15 주차 수업 전일까지 제출)
 - ✓ **늦은 제출은 받지 않습니다.**
 - ✓ 컴퓨터공학기초실험 2 수강자는 실습 수업의 과제 제출 란에 제출
 - ✓ 미수강자는 디지털논리회로 2 과목의 과제 제출 란에 제출
 - ✓ 최종 결과 제출시 source code 를 보고서와 같이 압축하여 업로드한다
 - Source code 는 구현에 사용된 모든 Verilog 파일 및 이에 대한 testbench 를 의미한다
 - 즉, Verilog (.v) 파일과 보고서 PDF 를 압축하여 제출하면 된다.
 - Quartus project 파일은 필요하다면 (e.g., compile 옵션 변경) 제출한다.
 - 최소한 다음 모듈에 대한 testbench 가 source code 에 포함되어야 한다
 - Top
 - Bus
 - Memory
 - Factorial core
 - ✓ 파일 압축할 때 db, incremental_db, simulation 폴더는 제외한다.
 - ✓ 파일명: Project_(분반)_(학번).zip
- 유의사항
 - ✓ 분반은 본인의 컴퓨터공학기초실험 수강 분반에 따라 작성한다.
 - 미수강: 0, 월: 1, 수: 2, 금: 3
 - 예) 컴퓨터공학기초실험 월요일 분반: Project_1_2022112233.zip
 - ✓ 파일명 뒤에 버전을 기록해 KLAS 에 여러 번 제출해도 된다.
 - 예) Project_(분반)_(학번)_v2.zip
 - ✓ 채점의 경우 최종 버전을 기준으로 한다. 같은 버전의 파일이 두개 이상 업로드 된 경우 마지막 제출 파일만 반영한다.
 - ✓ 잘못된 파일이 업로드 되거나 파일이 깨진 경우 점수에 불이익이 발생할 수 있으니 반드시 제출 후 KLAS 에서 업로드한 파일을 다시 다운로드 받아 문제가 없는지 확인하도록 한다.